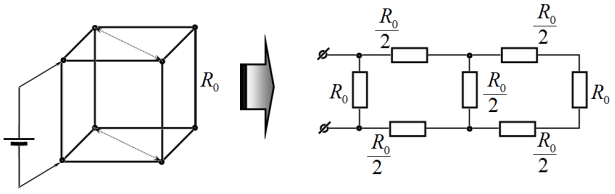
<table>
<tr><td rowspan="5">1.5</td><td>식 (10) $\lambda_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3}$</td><td>0.2</td><td rowspan="5">1.0</td></tr>
<tr><td>식 (11) $x_k = C_1\lambda_1^k + C_2\lambda_2^k$</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>식 (12) $\begin{aligned} C_1 + C_2 &= A \\ C_1\lambda_1^N + C_2\lambda_2^N &= B \end{aligned}$</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>해 (13) $\begin{cases} C_1 = \dfrac{B - A\lambda_2^N}{\lambda_1^N - \lambda_2^N} \\ C_2 = \dfrac{A\lambda_1^N - B}{\lambda_1^N - \lambda_2^N} \end{cases}$</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>식 (14) $x_k = \dfrac{A\left(\lambda_1^{N-k} - \lambda_2^{N-k}\right) + B\left(\lambda_1^k - \lambda_2^k\right)}{\lambda_1^N - \lambda_2^N}$</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>식 (16) $x_k = \dfrac{Aq_{N-k} + Bq_k}{q_N}$</td><td>0.5</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.1</td><td>등가 회로
 
</td><td>0.3</td><td rowspan="2">0.8</td></tr>
<tr><td>식 (17) $R = \dfrac{7}{12}R_0$</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.2</td><td>식 (18) $y_k = -x_k$</td><td>0.1</td><td rowspan="2">0.2</td></tr>
<tr><td>식 (19) $x_{N-k} = x_k$</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.3</td><td>식 (20) $\dfrac{x_{k-1} - x_k}{R_0} + \dfrac{x_{k+1} - x_k}{R_0} + \dfrac{y_k - x_k}{R_0} = 0$</td><td>0.5</td><td rowspan="2">1.0</td></tr>
<tr><td>식 (21) $x_{k+1} - 4x_k + x_{k-1} = 0$</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.4</td><td>식 (22) $x_0 = \varphi_0$</td><td>0.1</td><td rowspan="2">0.2</td></tr>
<tr><td>식 (23) $x_N = x_0$</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td>2.5</td><td>식 (24) $x_k = \dfrac{Aq_{N-k} + Bq_k}{q_N} = \varphi_0\dfrac{q_{N-k} + q_k}{q_N}$</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.6</td><td>식 (25) $I = \dfrac{4x_0 - 2x_1}{R_0}$</td><td>0.2</td><td rowspan="2">0.4</td></tr>
<tr><td>식 (26) $I_0 = \dfrac{2\varphi_0}{R_0}\dfrac{p_N - 1}{q_N}$</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.7</td><td>식 (27) $U_0 = 2\varphi_0$</td><td>0.1</td><td rowspan="2">0.2</td></tr>
<tr><td>식 (28) $R_N = \dfrac{U_0}{I_0} = R_0\dfrac{q_N}{p_N - 1}$</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td>2.8</td><td>표 2의 올바른 수치
표 2. 각기둥의 저항
<table><tr><td>N</td><td>p_N</td><td>q_N</td><td>R_N</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>R_0</td></tr></table></td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr>
</table>