$$U_{a'a}=U_{cc'}=0 \qquad (5b)$$


$a'a$ cc' $a'a$ cc'

$$I_{aa'}^{(1)}=I_{cc'}^{(1)}=0 \qquad (6b)$$

$a'a$ cc' ba ad

$\varepsilon_{a'a}$ $\varepsilon_{cc'}$ $\varepsilon_{b'b}$ $\varepsilon dd'$

$b'b$ dd'

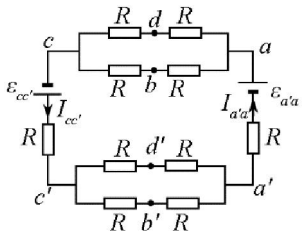

$\varepsilon_{a'a}$ $\varepsilon_{cc'}$ $a'a$ cc'

$$I_{a'a}^{(2)}=I_{cc'}^{(2)}=\frac{\sqrt{2}}{4}\frac{Bl\omega^2}{R}\sin\theta \qquad (7b)$$

ba、ad、bc cd

$$I_{ba}^{(2)}=I_{cd}^{(2)}=-\frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\sin\theta \qquad (8b)$$

$$I_{ad}^{(2)}=I_{bc}^{(2)}=\frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\sin\theta \qquad (9b)$$

b'、b d、d' $U_{b'b}=U_{dd'}=0$ $b'b$ dd' $b'b$ dd'

$$I_{b'b}^{(2)}=I_{dd'}^{(2)}=0 \qquad (10b)$$

bb' dd'

ba、ad、bc cd

$$I_{ba}=I_{ba}^{(1)}+I_{ba}^{(2)}=\frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta-\sin\theta\right) \qquad (11b)$$

$$I_{ad}=I_{ad}^{(1)}+I_{ad}^{(2)}=\frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta+\sin\theta\right) \qquad (12b)$$

$$I_{bc}=I_{bc}^{(1)}+I_{bc}^{(2)}=\frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta+\sin\theta\right) \qquad (13b)$$

$$I_{cd}=I_{cd}^{(1)}+I_{cd}^{(2)}=\frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta-\sin\theta\right) \qquad (14b)$$

2. 1

1

1.