$$v_\infty = \sqrt{\frac{2E_{k\infty}}{m}} = U\sqrt{\frac{2C_0}{\left(1-e^2\right)m}} \tag{32}$$

이 사이의 시간 간격은

$$T = \frac{d}{\frac{v'_\infty + v_\infty}{2}} \tag{33}$$

따라서 외부 회로에 흐르는 평균 전류는

$$I = \frac{q}{T} \tag{34}$$

식 (31)、(32)、(33)、(34) 에서

$$I = \frac{C_0U^2}{d}\sqrt{\frac{1+eC_0}{1-e2m}} \tag{35}$$

채점(31)(32)(33)(34)또는 : 총 , : , : 각


점2 (35): 점.

VII.

참고 해설 1:

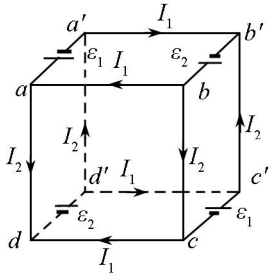1. $a'a$와 cc'의 유도 기전력은

$$E_{a'a} = E_{cc'} = \varepsilon_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}Bl^2\omega\sin\theta \tag{1}$$



$b'b$와 dd'의 유도 기전력은

$$\varepsilon_{b'b} = \varepsilon_{dd'} = \varepsilon_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}Bl^2\omega\cos\theta \tag{2}$$

회로의 대칭성에 따라

$$I_{ba} = I_{a'b'} = I_{d'c'} = I_{cd} = I_{1'}, \quad I_{ad} = I_{d'a'} = I_{c'b'} = I_{bc} = I_2 \tag{3}$$

키르히호프의 전류 법칙에 따라

$$I_{aa'} = I_{c'c} = I_1 - I_2 \tag{4}$$

$$I_{b'b} = I_{dd'} = I_1 + I_2 \tag{5}$$

키르히호프의 전압 법칙에 따라

$$I_1R + I_{aa'}R + I_1R_1 + I_{bb'}R = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 \tag{6}$$

$$I_1R + I_{dd'}R + I_2R - I_{ad}R = \varepsilon_2 + \varepsilon_1 \tag{7}$$

$$I_{bc} = I_{ad} = I_1 = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl^2\omega}{R}\left(\cos\theta - \sin\theta\right) \tag{8}$$

$$I_{ad} = I_{bc} = I_2 = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl^2\omega}{R}\left(\cos\theta + \sin\theta\right) \tag{9}$$