따라서 와 를 연결한 뒤 와 의 전류는

따라서 와 의 연결은 와 의 전류에 영향을 주지 않는다.
이제 , 을 단락하고 , 만 작용할 때 각 가지의
전류를 구한다. , 를 끊으면 그림의 등가 회로이다. 같은
방법으로 , 만 작용할 때 , 의 전류는

와 에 흐르는 전류는

사이와 사이 전위차는 이다. , 를 연결한 뒤 와
의 전류는

따라서 , 의 연결은 각 가지의 전류에 영향을 주지 않는다.
중첩 원리에 따라 와 의 전류는

참고 해설 과 같다.
채점 기준: 참고 해설 의 기준을 따른다.

VIII.
참고 해설:
아래 광로도에서 구면 거울의 반사광은 볼록 렌즈의 초점에 모인다.