
$$U(I)=U_0\left(\frac{I}{2}\right)+U_0\left(\frac{I}{3}\right),$$

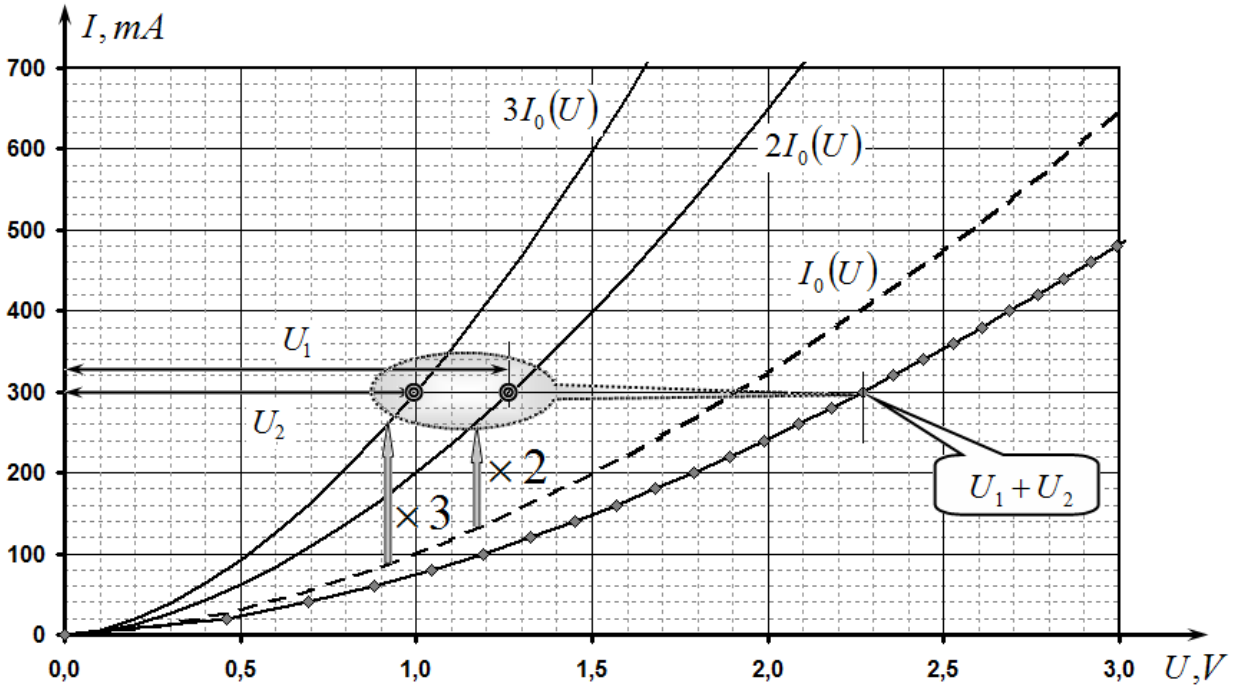여기서 $U_0(I)$는 그래프로 주어진 함수 $I_0(U)$의 역함수이다.



채점 기준: 문제 1B

№	평가 항목	배점
1	병렬 연결에서는 전류를 더함	0,3
2	함수 그래프 $2I_0(U)$ 및 $3I_0(U)$	0,6
3	병렬 연결에서는 전압을 더함	0,3
4	가로 방향 합산	0,7
5	계산점 수: • 3개 점; • 6개 점.	 0,3 0,6
6	대안 풀이(구현한 아이디어): • 함수 관계를 근사; • 방정식을 직접 풂;	 0,4 0,4
	합계	2,5