	$R/\left(U_0 - \frac{q}{C(q)}\right)$		**3.0**
	식 (8): 다음 관계를 얻음 $f(q) = a + bq$	1.25	
	식 (9) $a = 0.10\ \frac{ms}{\mu Cl}$	0.25	
	식 (10) $b = 0.20 \frac{ms}{(\mu Cl)^2}$	0.25	
	식 (11) $t = aq + \frac{1}{2}bq^2$	0.25	
	식 (11)의 수치 $t = 2.0$ мс	0.25	
4	식 (12) $t = (q - q_0)\left(a + \frac{1}{2}b(q + q_0)\right)$	0.25	**0.5**
	식 (12)의 수치	0.25	
5	식 (14) $q = \frac{\sqrt{a^2+2bt}-a}{b}$	0.25	**0.5**
	식 (14)의 수치	0.25	
6	식 (15) 및 (16) 또는 동등한 식	0.25	**0.5**
	식 (17) $\varphi = -\frac{\pi}{2}$	0.25	
7	식 (18) $U_C = 5{,}000$ В	0,25	**4.0**
	식 (20) $I = \frac{dq}{dt} = C(U)\frac{dU}{dt} + U\frac{dC(U)}{dU}\frac{dU}{dt} = C_{\text{eff}}\frac{dU}{dt}$	1,5	
	식 (21): 올바른 수치 $C_{\text{eff}} = 0.200\ \mu F$	0.25	
	식 (22) $X_{\text{C}} = \frac{1}{\omega C_{\text{eff}}}$	0,25	
	올바른 벡터도 또는 임피던스	0,5	
	식 (23) $I = \frac{\delta U}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C_{\text{eff}}^2}}}$	0,25	
	식 (23): 올바른 수치 $I = 44.7\ \mu A$	0,25	
	식 (24) $\alpha = \text{arctg}\left(\frac{1}{\omega C_{\text{eff}} R}\right)$	0,25	
	식 (24): 올바른 수치 $\alpha = 1{,}11\ rad = 63{,}4°$	0,25	
	식 (25) $I(t) = [44{,}7 \sin(2500t + 1{,}1)]\ \mu A$	0,25	
8	식 (26) $U_C = \delta U \sin\alpha$	0.25	**0.5**
	식 (27) $U_{\text{C}}(t) = [5{,}000 + 0{,}089 \sin(2500t - 0{,}464)]\ V$	0.25	
합계			**10,0**