	$R/\left(U_0-\frac{q}{C(q)}\right)$		**3.0**
	식 (8): 다음 관계를 얻음 $f(q)=a+bq$	1.25	
	식 (9) $a=0.10\ \frac{ms}{\mu Cl}$	0.25	
	식 (10) $b=0.20\frac{ms}{(\mu Cl)^2}$	0.25	
	식 (11) $t=aq+\frac{1}{2}bq^2$	0.25	
	식 (11)의 수치 $t=2.0$ мс	0.25	
4	식 (12) $t=(q-q_0)\left(a+\frac{1}{2}b(q+q_0)\right)$	0.25	**0.5**
	식 (12)의 수치	0.25	
5	식 (14) $q=\frac{\sqrt{a^2+2bt}-a}{b}$	0.25	**0.5**
	식 (14)의 수치	0.25	
6	식 (15) 및 (16) 또는 동등한 식	0.25	**0.5**
	식 (17) $\varphi=-\frac{\pi}{2}$	0.25	
7	식 (18) $U_C=5{,}000$ В	0,25	**4.0**
	식 (20) $I=\frac{dq}{dt}=C(U)\frac{dU}{dt}+U\frac{dC(U)}{dU}\frac{dU}{dt}=C_{\text{eff}}\frac{dU}{dt}$	1,5	
	식 (21): 올바른 수치 $C_{\text{eff}}=0.200\ \mu F$	0.25	
	식 (22) $X_{\text{C}}=\frac{1}{\omega C_{\text{eff}}}$	0,25	
	올바른 벡터도 또는 임피던스	0,5	
	식 (23) $I=\frac{\delta U}{\sqrt{R^2+\frac{1}{\omega^2 C_{\text{eff}}^2}}}$	0,25	
	식 (23): 올바른 수치 $I=44.7\ \mu A$	0,25	
	식 (24) $\alpha=\text{arctg}\left(\frac{1}{\omega C_{\text{eff}}R}\right)$	0,25	
	식 (24): 올바른 수치 $\alpha=1{,}11\ rad=63{,}4°$	0,25	
	식 (25) $I(t)=[44{,}7\sin(2500t+1{,}1)]\ \mu A$	0,25	
8	식 (26) $U_C=\delta U\sin\alpha$	0.25	**0.5**
	식 (27) $U_{\text{C}}(t)=[5{,}000+0{,}089\sin(2500t-0{,}464)]\ V$	0.25	
합계			**10,0**